


1. Formulario

Formule essenziali:

-> KCL, KVL: $I = \frac{\sum E}{\sum R}$ (Reti anello);

-> Millman: $V_{MN} = \frac{\sum_i A_i + \sum_j \frac{E_j}{R_j}}{\sum_k \frac{1}{R_k}}$;

-> R_k : resistenze dei rami in cui sono presenti solo resistenze o resistenze e generatori di tensione 

-> Thevenin/Norton: $V_{Th} = R_{eq} * A_N$;

Elementi non lineari:

Procedura:

- 1) Estrapolo il bipolo nl e calcolo l'equivalente Thevenin ai suoi poli;
- 2) Ricavato l'equivalente Thevenin, da KVL ricavo la relazione:

Formule:

$$\begin{aligned} -R_{nl} &= k * I_{nl}; \\ -V_{nl} &= R_{nl} * I_{nl}; \\ -V_{Th} - R_{eq} * I_{nl} - k * I_{nl}^2 &= 0; \end{aligned}$$


Transitori:

Procedura:

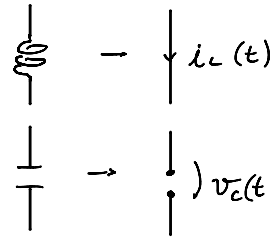- 1) Calcolo $x(t_0^- = 0)$ e $x(t = \infty^1)$ per il primo transitorio;
 - 2) Calcolo $x(t_0^-)$ (con la formula) e $x(\infty^n)$ per ogni altro transitorio;
 - 3) Definisco l'andamento della grandezza come: $x(t) = x(\infty) + [x(t_0^-) - x(\infty)] * e^{-\frac{t-t_0}{\tau}}$;
- Se $i_L(t) = x(t) \Rightarrow \tau_L = \frac{L}{R_{eq}}$;
 - Se $v_C(t) = x(t) \Rightarrow \tau_C = R_{eq} * C$;

-> Energia cumulata:


$$\begin{aligned} - W_L(t) &= \frac{1}{2} L i_L^2(t); \\ - W_C(t) &= \frac{1}{2} C v_C^2(t); \end{aligned}$$



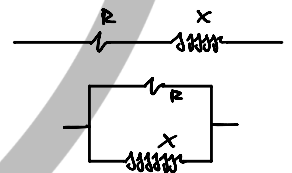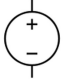

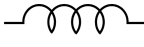
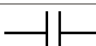
Impedenze $Z = R + jX$:

RESISTORE	$Z_R = \frac{V_R}{I_R} = R$	$V = \frac{V_M}{\sqrt{2}} * e^{j\phi_v}$
INDUTTORE	$Z_L = \frac{V_L}{I_L} = j\omega L = jX_L$	$I = \frac{I_M}{\sqrt{2}} * e^{j\phi_i}$
CONDENSATORE	$Z_C = \frac{V_C}{I_C} = \frac{1}{j\omega C} = -jX_C$	

$$\begin{aligned} Z_{EQ} &= R \pm jX \\ Z_{EQ} &= \frac{jRX}{R + jX} \end{aligned}$$



Potenze:

Bipolo	Potenza apparente A	Potenza attiva P	Potenza reattiva Q
	$A = E * I^*$	$P = Re(A)$	$Q = Im(A)$
	$A = V_R * I_R^* = R * I_R^2 = \frac{V_R^2}{R}$	$P = V * I = R * I_R^2 = \frac{V_R^2}{R}$	\emptyset
	$A = V_L * I_L^* = j * X_L * I_L^2 = j * \frac{V_L^2}{L}$	\emptyset	$Q = X_L * I_L^2 = \frac{V_L^2}{X_L}$
	$A = V_C * I_C^* = j * X_C * I_C^2 = j * \frac{V_C^2}{C}$	\emptyset	$Q = X_C * I_C^2 = \frac{V_C^2}{X_C}$

-> Potenza apparente:
 $A = P + jQ$;
 -> Boucherot: $\sum A_k = 0$;
 $\begin{cases} \sum Q_j = 0; \\ \sum P_i = 0; \end{cases}$
 -> Fattore di potenza:
 $\cos(\phi) = \frac{P}{|A|}$;

2. Formulario


Trifase:

- $E_1 = E;$
- $E_2 = -\frac{1}{2}E + j\frac{\sqrt{3}}{2}E;$
- $E_3 = -\frac{1}{2}E - j\frac{\sqrt{3}}{2}E;$

$$\rightarrow E_1 + E_2 + E_3 = 0;$$

$$\rightarrow V_{O'O} = \frac{\frac{E_1 + E_2 + E_3}{Z_1 + Z_2 + Z_3}}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}};$$
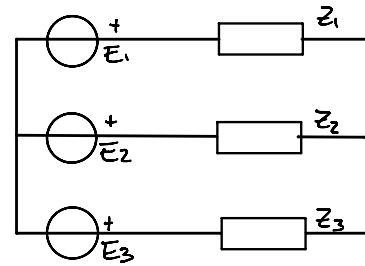
$$\rightarrow I_1 = \frac{E_1 - V_{O'O}}{Z_1}; I_2 = \frac{E_2 - V_{O'O}}{Z_2}; I_3 = \frac{E_3 - V_{O'O}}{Z_3};$$



-> Nel caso sia presenta una resistenza/ generazione in più, si utilizza Thevenin.

- $I_0 = \frac{V_0 + E_0}{Z_{eq} + Z_0};$
- $P_0 = I_0 * E_0;$
- $Q_0 = \pm \sqrt{A_0^2 - P_0^2};$

www.handouts.it